



آی سی 555 :

از این مدار برای تولید پالس استفاده می شود. با تغییر مقادیر $R1$, $R2$, $C2$ دوره های زمانی مختلفی بدست می آید :

دوره (ms)	$C2$ (nF)	$R2$ (K Ω)	$R1$ (K Ω)
0.6	30	20	5
0.7	30	18	7
1.5	60	20	8
0.4	20	24	5