



بافر ULN2003 :

از این تقویت کننده میتوان به جای درایور برای کنترل موتور استفاده کرد.

کلید های ۱ و ۲ برای کنترل موتور بالایی و کلید های ۳ و ۴ برای کنترل موتور پایینی هستند.